
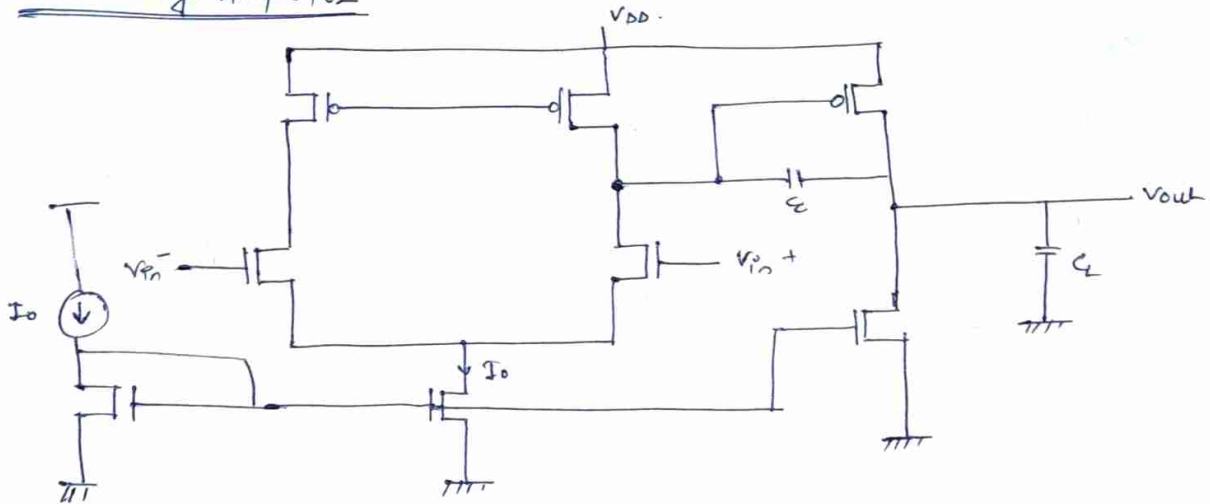


Design of Two stage Op-Amp.

Two-stage Amplifier

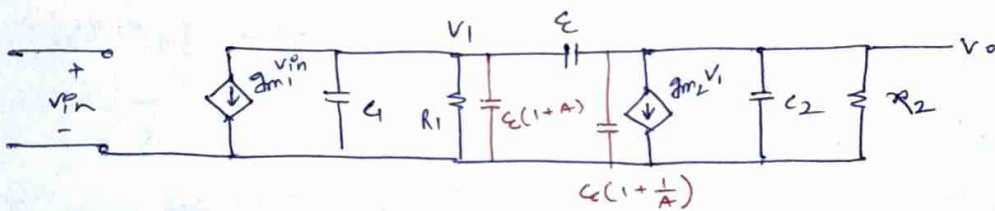

phase margin
slew rate
swing limit



we can't apply
Miller theorem

bcz - ① pole splitting
② R_{eq}

$P_1 = ?$

$P_2 = ?$

$GBW = ?$

phase margin = ?

$$\frac{v_o}{v_{in}} = \frac{v_o}{v_1} \times \frac{v_1}{v_{in}}$$

$$\frac{v_1}{1/sC_1} + \frac{v_1}{R_1} + g_{m1} v_{in} + \frac{v_1 - v_o}{1/sC_c} = 0$$

$$v_1 (sC_1 + \frac{1}{R_1} + sC_c) + g_{m1} v_{in} - v_o sC_c = 0$$

$$v_1 = \frac{v_o \cdot sC_c R_1 - g_{m1} R_1 v_{in}}{1 + sR_1(C_1 + C_c)} \quad \text{--- ①}$$

$$\frac{V_o}{Y_{SC2}} + \frac{V_o}{R_2} + g_{m2} V_1 + \frac{V_o - V_1}{Y_{SCC}} = 0$$


$$V_o \left[s(C_2 + C_c) + \frac{1}{R_2} \right] = V_1 (sC_c - g_{m2})$$

$$V_o \left[s(C_2 + C_c) + \frac{1}{R_2} \right] = \frac{(V_o sC_c R_1 - g_{m1} R_1 V_{in}) (sC_c - g_{m2})}{1 + s(C_1 + C_c) R_1}$$

$$V_o [s(C_2 + C_c) R_2 + 1] [1 + s(C_1 + C_c) R_1] = (V_o sC_c R_1 - g_{m1} R_1 V_{in}) (sC_c - g_{m2})$$

$$\frac{V_o}{V_{in}} = \frac{g_{m1} R_1 g_{m2} R_2 \left(1 - \frac{sC_c}{g_{m2}}\right)}{s^2 [R_1 R_2 (C_1 C_2 + C_1 C_c + C_2 C_c) + s [R_2 (C_1 + C_2) R_1 + R_1 (C_1 + C_c) + C_c g_{m2} R_1 R_2] + 1}$$
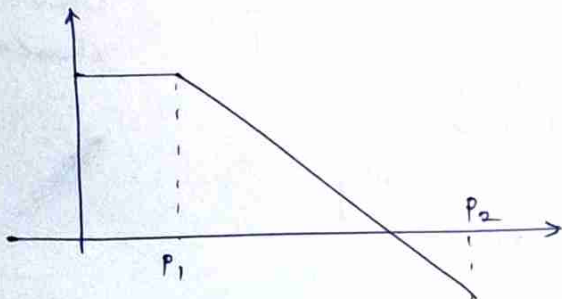
$$\frac{V_o}{V_{in}} = \frac{g_{m1} g_{m2} R_1 R_2 \left(1 - \frac{sC_c}{g_{m2}}\right)}{s^2 [R_1 R_2 (C_1 C_2 + C_1 C_c + C_2 C_c) + s [R_2 (C_1 + C_2) + R_1 (C_1 + C_c) + C_c g_{m2} R_1 R_2] + 1}$$



for DC $\Rightarrow j\omega = 0$

$$\frac{V_o}{V_{in}} = \frac{A_{DC} \left(1 - \frac{s}{\omega_z}\right)}{\left(1 + \frac{s}{p_1}\right) \left(1 + \frac{s}{p_2}\right)}$$


std eqn for 2-pole system.

$$= \frac{A_{DC} \left(1 - \frac{s}{\omega_z}\right)}{1 + s \left(\frac{1}{p_1} + \frac{1}{p_2}\right) + s^2 \left(\frac{1}{p_1 p_2}\right)}$$

$$s \left(\frac{1}{p_1} + \frac{1}{p_2}\right) \approx \frac{s}{p_1}$$

$$\frac{1}{p_1} = \text{coefficient of 's'}$$

$$s^2 = \frac{1}{p_1 p_2}$$

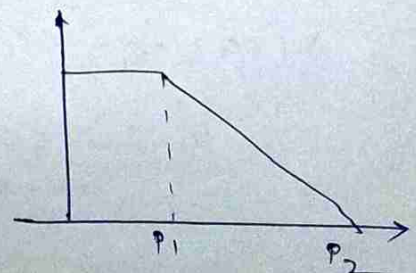

$$P_1 \approx \frac{1}{R_2 (C_1 + C_2) + R_1 (C_1 + C_2) + g_{m2} R_2 R_1 C_1}$$

$$P_1 \approx \frac{1}{g_{m2} R_2 R_1 C_1} \quad \text{1st pole}$$

$$P_1 P_2 = \frac{1}{R_1 R_2 (C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_2 C_3)}$$

$$P_2 = \frac{g_{m2} R_1 R_2 C_1}{R_1 R_2 [C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_2 C_3]} = \frac{g_{m2} C_1}{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_2 C_3} \approx \frac{g_{m2} C_1}{C_1 C_2}$$

$$P_2 = \frac{g_{m2} C_1}{C_1 C_2} \quad \text{2nd pole.}$$



$$\begin{aligned} \bar{R} &= \frac{g_{m2}}{C_1} \\ P_1 &= \frac{1}{g_{m2} R_1 R_2 C_1} \\ P_2 &= \frac{g_{m2} C_1}{C_2 C_1} \end{aligned}$$

$$A_{DC} = \text{DC gain} = g_{m1} R_1 \cdot g_{m2} R_2$$

$$\begin{aligned} \text{gain bandwidth product} \Rightarrow \text{GBW} &= \text{DC gain} \times P_1 \\ &= \frac{g_{m1} g_{m2} R_1 R_2}{g_{m2} R_1 R_2 C_1} \end{aligned}$$

$$\text{GBW} = \frac{g_{m1}}{C_1}$$


Slew Rate.

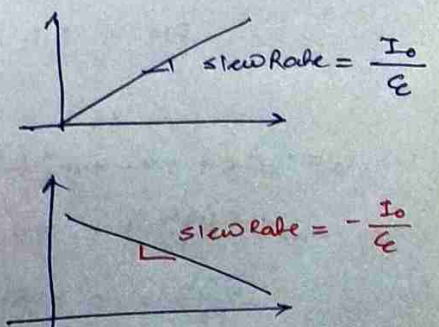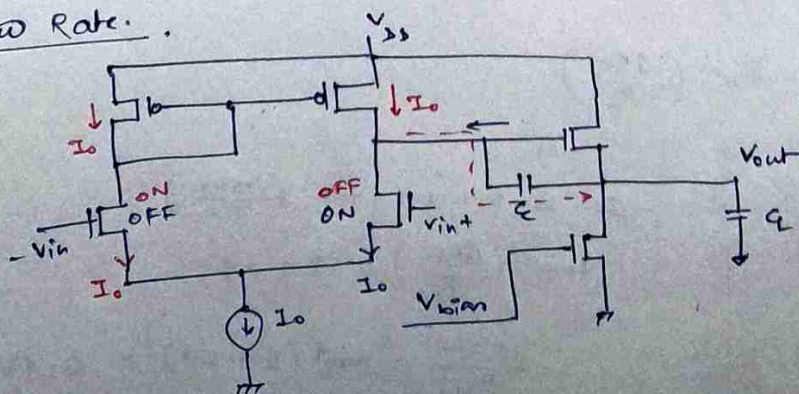

Phase Margin.

$$\boxed{K \geq 10 \text{ G.B.W}} \quad \text{--- ①}$$

$$\boxed{G.B.W = \frac{f_{m1}}{C}}$$

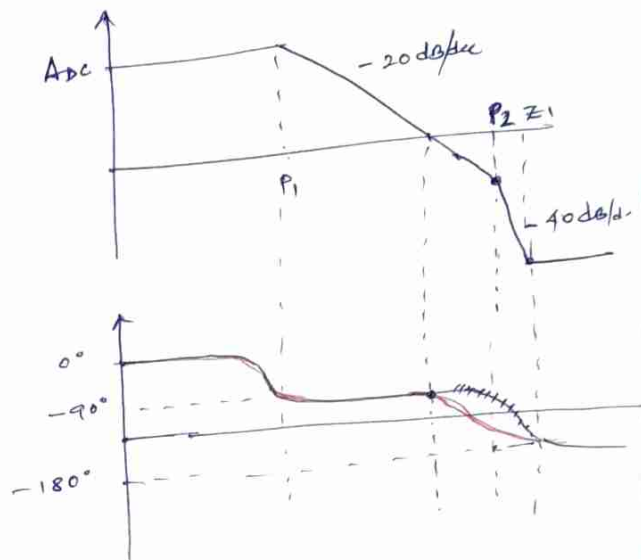


Angle of transfer function

$$\angle \frac{V_o}{V_{in}} = -\tan^{-1}\left(\frac{\omega}{Z}\right) - \tan^{-1}\left(\frac{\omega}{P_1}\right) - \tan^{-1}\left(\frac{\omega}{P_2}\right)$$

$$\angle \frac{V_o}{V_{in}} = -\tan^{-1}\left(\frac{\omega}{Z}\right) - \tan^{-1}\left(\frac{\omega}{P_1}\right) - \tan^{-1}\left(\frac{\omega}{P_2}\right)$$

$$= -\tan^{-1}\left(\frac{G.B.W}{Z}\right) - \tan^{-1}\left(\frac{G.B.W}{P_1}\right) - \tan^{-1}\left(\frac{G.B.W}{P_2}\right)$$
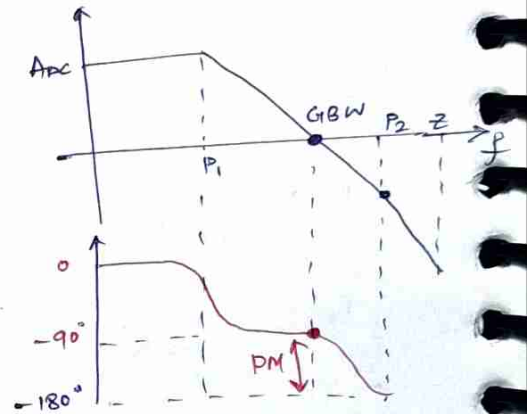
$$= -\tan^{-1}\left(\frac{G.B.W}{10 \cdot G.B.W}\right) - \tan^{-1}\left(\frac{f_{m1} f_{m2} R_1 R_2 C}{Z}\right) - \tan^{-1}\left(\frac{f_{m1} C}{C f_{m2}}\right)$$



$$= -\tan^{-1}\left(\frac{1}{10}\right) - \tan^{-1}\left(f_{m1} f_{m2} R_1 R_2\right) - \tan^{-1}\left(\frac{f_{m1} C}{C f_{m2}}\right)$$

$$\angle \frac{V_o}{V_{in}} = -\tan^{-1}\left(\frac{1}{10}\right) - \tan^{-1}(A_{dc}) - \tan^{-1}\left(\frac{G.B.W}{P_2}\right)$$

$$-180^\circ + PM = -5.71 - 90 - \tan^{-1}\left(\frac{G.B.W}{P_2}\right)$$

$$PM = 84.29 - \tan^{-1}\left(\frac{G.B.W}{P_2}\right)$$

$$PM = 45^\circ$$

$$45^\circ = 84.29 - \tan^{-1}\left(\frac{G.B.W}{P_2}\right)$$

$$\tan^{-1}\left(\frac{G.B.W}{P_2}\right) = 39.29$$

$$\frac{G.B.W}{P_2} = 0.8181$$

$$\boxed{P_2 \geq 1.22 \text{ G.B.W}}$$

$$PM = 60^\circ$$

$$60^\circ = 84.29 - \tan^{-1}\left(\frac{G.B.W}{P_2}\right)$$

$$\tan^{-1}\left(\frac{G.B.W}{P_2}\right) = 24.29$$

$$\frac{G.B.W}{P_2} = \tan(24.29) = 0.4513$$

$$P_2 = \frac{G.B.W}{0.4513} \Rightarrow \boxed{P_2 = 2.24 \text{ G.B.W}}$$

$$P_2 \geq 2.2 \text{ GBW} \Rightarrow \boxed{P_2 \geq 2.2 \text{ GBW}} @ 60^\circ \text{ PM}$$

$$P_2 = 1.22 \text{ GBW} \Rightarrow \boxed{P_2 \geq 1.22 \text{ GBW}} @ 45^\circ \text{ PM}$$

$$\# \quad P_2 = \frac{g_{m2}}{C_2} \geq 2.2 \text{ GBW}$$

$$\frac{g_{m2}}{C_2} \geq 2.2 \cdot \frac{g_{m1}}{C_1}$$

$$\frac{g_{m2}}{C_2} \geq 2.2 \times \frac{g_{m1}}{C_1}$$

$$\frac{10 \cdot g_{m1}}{C_2} \geq 2.2 \cdot \frac{g_{m1}}{C_1}$$

$$\boxed{C_2 \geq 0.22 C_1} @ \text{ PM} = 60^\circ$$

$$K = 10 \cdot \text{GBW}$$

$$\frac{g_{m2}}{C_2} = 10 \cdot \frac{g_{m1}}{C_1}$$

$$\boxed{g_{m2} = 10 \cdot g_{m1}}$$

Specification :

$$\text{DC gain} = 1000 = 60 \text{ dB}$$

$$\text{GBW} = 30 \text{ MHz}$$

$$\text{PM} \geq 60^\circ$$

$$\text{slew Rate} = 20 \text{ V}/\mu\text{sec.}$$

$$\text{ICMR}(+) = 1.6 \text{ V}$$

$$\text{ICMR}(-) = 0.8 \text{ V}$$

$$C_L = 2 \text{ pF}$$

$$\text{Power} \leq 300 \mu\text{W}$$

$$V_{DD} = 1.8 \text{ V}$$

$$\text{process} = 180 \text{ nm.}$$

$$L_{\min} = 180 \text{ nm}$$

$$L \geq 2 \cdot L_{\min}$$

$$\boxed{L = 500 \text{ nm.}}$$

specification

$$V_{DD} = 1.8V$$

$$DC \text{ gain} = 1000 = 60 \text{ dB}$$

$$GBW = 30 \text{ MHz}$$

$$PM \geq 60^\circ$$

$$\text{slew Rate} = 20 \text{ V}/\mu\text{sec.}$$

$$ICMR (+) = 1.6V$$

$$ICMR (-) = 0.8V$$


$$C_L = 2 \text{ pF}$$

$$\text{Power} \leq 300 \mu\text{Watt.}$$

$$\text{process} = 180 \text{ nm}$$

$$L_{min} = 180 \text{ nm}$$
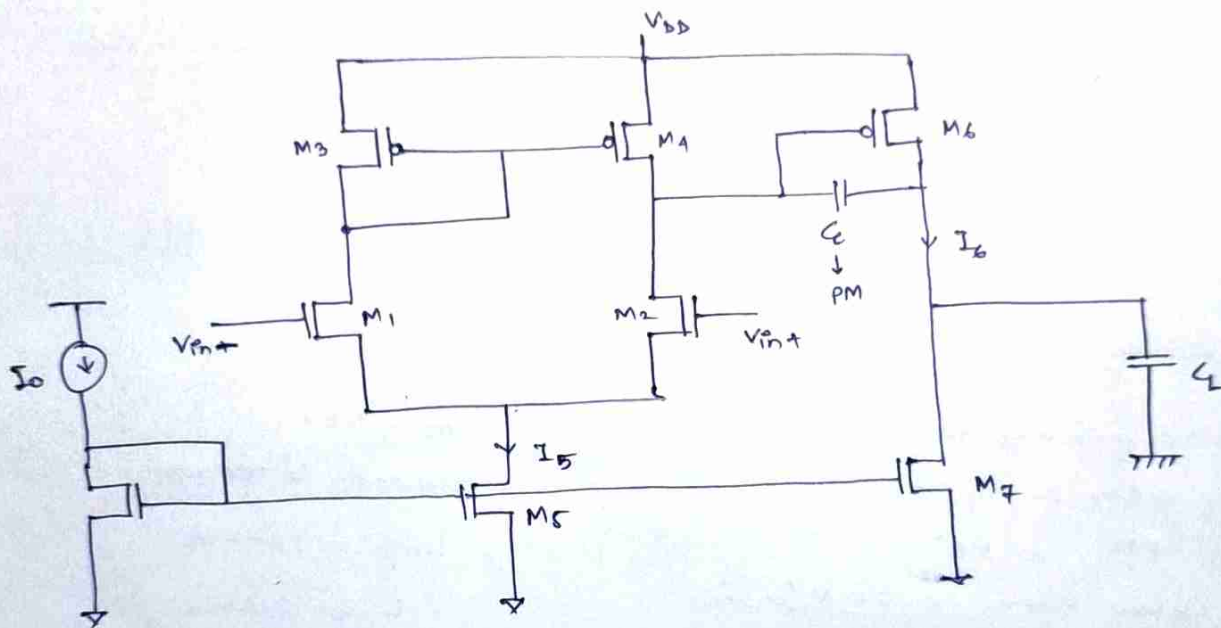
$$L = 500 \text{ nm} \Rightarrow L \geq 2 \cdot L_{min}$$



$$M3 \text{ \& } M4 \rightarrow \text{max } ICMR (ICMR+)$$

$$M1 \text{ \& } M2 \rightarrow GBW$$

$$I5 \rightarrow \text{slew Rate.}$$

$$M5 \rightarrow \text{min } ICMR (ICMR-)$$

$$\textcircled{1} L = 500 \text{ nm}$$

$$\textcircled{2} \text{ To have } PM = 60^\circ$$

$$C_L \geq 0.22 C_c$$

$$C_L = 2 \text{ pF}$$

$$C_c \geq 0.22 \times 2 \text{ pF}$$

$$C_c \geq 0.44 \text{ pF}$$

$$C_c \geq 100 \text{ fF}$$

for Design we use.

$$C_c = 800 \text{ fF}$$

② SR / I₅

$$\text{slew Rate} = SR = \frac{I_5}{C_c}$$

$$I_5 = SR \cdot C_c$$

$$= \frac{20 \text{ V}}{\mu\text{sec}} \times 800 \text{ fF}$$

$$I_5 = 16 \mu\text{A}$$

$$\boxed{I_5 = 20 \mu\text{A}} \Rightarrow \text{used in design.}$$

③ M₁ & M₂

$$g_{m1} = GBW \times C_c \times 2\pi$$

$$= 30 \text{ MHz} \times 800 \text{ f} \times 2\pi$$

$$= 150.79 \mu$$

$$\boxed{g_{m1} = 160 \mu} \rightarrow \text{used in design.}$$

$$\left(\frac{W}{L}\right) = \frac{g_m^2}{\mu_n \text{ Cox} \times 2 I_D}$$

$$I_D = \frac{1}{2} \mu_n \text{ Cox} \left(\frac{W}{L}\right) (V_{GS} - V_T)^2$$

$$g_m = \frac{\partial I_D}{\partial V_{GS}} = \frac{\mu_n \text{ Cox} \left(\frac{W}{L}\right) \cdot 2 (V_{GS} - V_T)}{2}$$

$$g_m = \mu_n \text{ Cox} \left(\frac{W}{L}\right) \cdot (V_{GS} - V_T)$$

$$g_m^2 = \left[\mu_n \text{ Cox} \left(\frac{W}{L}\right)\right]^2 \left(\frac{V_{GS} - V_T}{2}\right)^2 \times 2$$

$$g_m^2 = 2 I_D \mu_n \text{ Cox} \left(\frac{W}{L}\right)$$


$$\frac{W}{L} = \frac{g_m^2}{\mu_n \text{ Cox} \cdot 2 I_D}$$

$$2 I_D = I_5$$

$$\left(\frac{W}{L}\right)_1 = \left(\frac{W}{L}\right)_2 = \frac{g_{m1}^2}{\mu_n \text{ Cox} \cdot I_5} = \frac{(160 \mu)^2}{300 \times 20} = 4.266$$

$$\boxed{\left(\frac{W}{L}\right)_1 = \left(\frac{W}{L}\right)_2 = 5 \mu}$$

4) M3 & M4

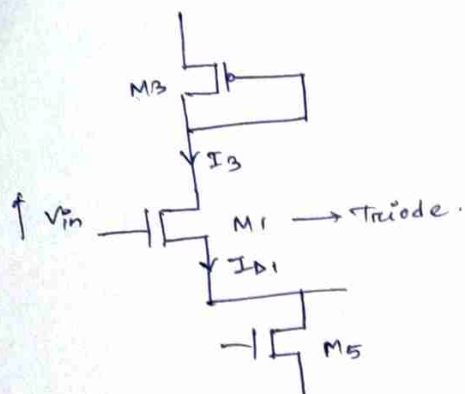

for M_1 to be in saturation:

$$\Rightarrow V_d > V_g - V_{t1}$$

$$V_g < V_{d1} + V_{t1}$$

$$V_{in} < V_{d1} + V_{t1}$$

$$V_{in \max} = V_{d1} + V_{t1} \quad \text{--- (1)}$$

$$\Rightarrow V_{d1} = V_{DD} - V_{sg3}$$

$$\Rightarrow I_3 = \frac{1}{2} \mu_p C_{ox} \left(\frac{W}{L}\right)_3 (V_{gs} - V_t)^2$$

$$I_3 = \frac{\beta}{2} (V_{gs} - V_t)^2$$

$$V_{gs} = \sqrt{\frac{2I_3}{\beta}} + |V_{t3}|$$

$$V_{d1} = V_{DD} - \left[\sqrt{\frac{2I_3}{\beta}} + |V_{t3}| \right]$$

$$\Rightarrow V_{in \max} \leq \underbrace{V_{d1} + V_{t1}}_{\min}$$

$$ICMR^+ \leq V_{d1 \min} + V_{t1 \min}$$

$$ICMR^+ \leq \left[V_{DD} - \left\{ \sqrt{\frac{2I_3}{\beta}} + |V_{t3}| \right\} \right]_{\min} + V_{t1 \min}$$

$$ICMR^+ \leq V_{DD} - \sqrt{\frac{2I_3}{\beta}} - |V_{t3}|_{\max} + V_{t1 \min}$$

$$\frac{2I_3}{\beta} = \left(V_{DD} - ICMR_{\max} - (|V_{t3}|_{\max} + V_{t1 \min}) \right)^2$$

$$\frac{2I_3}{\mu_p C_{ox} \left(\frac{W}{L}\right)_3} = V_{DD} - ICMR^+ - |V_{t3}|_{\max} + V_{t1 \min}$$

$$\left(\frac{W}{L}\right)_3 = \frac{2I_3}{\mu_p C_{ox} [V_{DD} - ICMR^+ - |V_{t3}|_{\max} + V_{t1 \min}]^2}$$

Calculated previously:

$$\mu_p C_{ox} = 60 \mu$$

$$\mu_n C_{ox} = 300 \mu$$

$$V_{DD} = 1.8$$

$$I_{D3} = \frac{I_{D5}}{2} = 10 \mu$$

$$\mu_p C_{ox} = 60 \mu$$

$$ICMR_{+} = 1.6 V$$


Simulation value. $\left\{ \begin{array}{l} V_{t3 \max} = 0.51 V \\ V_{t1 \min} = 0.47 V \end{array} \right.$

$$\left(\frac{W}{L} \right)_{3,4} = \frac{2 \times 10 \mu}{60 \mu [1.8 + 1.6 - 0.51 + 0.47]^2}$$

$$= 13.02 \mu$$

$$\boxed{\left(\frac{W}{L} \right)_3 = \left(\frac{W}{L} \right)_4 = 14 \mu}$$

Design of M5

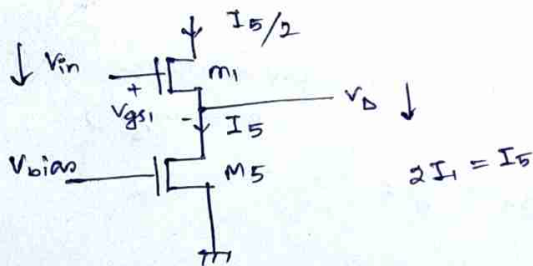

M5 to be in saturation.

$$V_{D5} > V_g - V_t$$

M5 goes into triode region.

V_{Dsat} required voltage M5 to go into saturation.

$$V_{in} \geq V_{gs1} + V_{Dsat}$$

(min)

$$ICMR_{min} \geq V_{gs1} + V_{Dsat}$$

max

$$ICMR_{-} \geq \left[\sqrt{\frac{2I_{D1}}{\beta_1}} + V_{t1} \right] + V_{Dsat}$$

max

$$ICMR_{-} \geq \sqrt{\frac{2I_{D1}}{\beta_1}} + V_{t1 \max} + V_{Dsat}$$

$$V_{Dsat} \geq ICMR_{-} - \sqrt{\frac{2I_{D1}}{\beta_1}} - V_{t1 \max}$$

$V_{t1 \max} = 0.59 V$ } Simulation Result.

$$V_{Dsat} \geq 0.8 - \sqrt{\frac{2 \times 10 \mu}{300 \mu \times 5}} - \frac{V_{t1}}{\max}$$


$$V_{Dsat} = 0.8 - 0.1154 - 0.59 V$$

$$= 94.6 mV$$

$\beta \left(\frac{W}{L} \right)_5 = 6$

$$V_{Dsat} = 0.8 - \sqrt{\frac{2 \times 10 \mu}{300 \mu \times 6}} - 0.59$$

$$= 105 mV$$

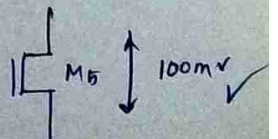

$$I_{D5} = \frac{\mu_n C_{ox} \left(\frac{W}{L}\right)_5 (V_{DSat})^2}{2}$$

$$\left(\frac{W}{L}\right)_5 = \frac{2I_{D5}}{\mu_n C_{ox} (V_{DSat})^2} = \frac{2 \times 20 \mu}{300 \times (105 \text{ mV})^2} = 12.09$$

$$\boxed{\left(\frac{W}{L}\right)_5 = 12 \mu}$$

$$\boxed{\left(\frac{W}{L}\right)_1 = \left(\frac{W}{L}\right)_2 = 6 \mu}$$

↓
modified value.

Design of M_6 :


for 60° PM

$$g_{m6} \geq 10 \cdot g_{m1}$$

$$g_{m6} \geq 10 \times 160 \mu$$

$$g_{m6} = 1600 \mu$$

min

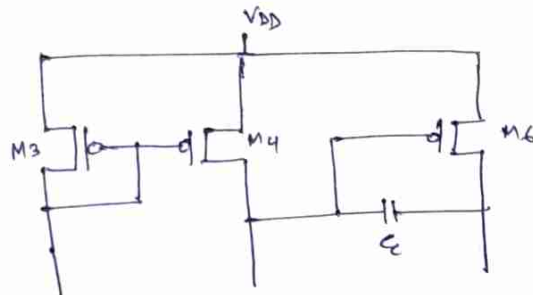

$$V_{DS3} = V_{DS4} = V_{DS6} \text{ (Consider proper mirroring.)}$$

$$V_{GS3} = V_{GS4} = V_{GS6}$$

$$I_D = \mu_p C_{ox} \left(\frac{W}{L}\right) \cdot \frac{[V_{GS} - V_T]^2}{2}$$

$$\frac{\left(\frac{W}{L}\right)_6}{\left(\frac{W}{L}\right)_4} = \frac{I_6}{I_4} \quad \frac{\left(\frac{W}{L}\right)_6}{\left(\frac{W}{L}\right)_4} = \frac{g_{m6}}{g_{m4}}$$

$$g_{m4} = \sqrt{\mu_p C_{ox} \left(\frac{W}{L}\right)_4 2I_D}$$

$$\left(\frac{W}{L}\right)_4 = 14$$

$$g_{m4} = \sqrt{60 \times 14 \times 2 \times 10} = 129.61 \mu$$

$$\left(\frac{W}{L}\right)_6 = \frac{g_{m6}}{g_{m4}} \left(\frac{W}{L}\right)_4 = \frac{1600}{129.61} \times 14$$

$$\left(\frac{W}{L}\right)_6 = 172.82$$

$$\boxed{\left(\frac{W}{L}\right)_6 = 174}$$


used in sim.

I_7

$$\frac{I_6}{I_1} = \frac{(W/L)_6}{(W/L)_4}$$

$$I_6 = \frac{171}{14} \times 10 = 124.28 \mu A$$


$$\boxed{I_6 = 125 \mu A}$$

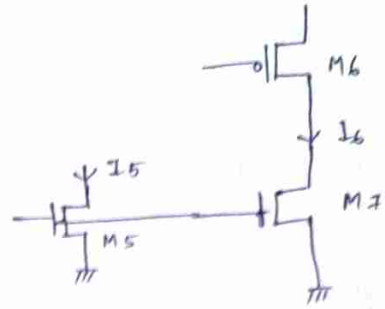

$$\frac{I_7}{I_5} = \frac{(W/L)_7}{(W/L)_5}$$

$$\left(\frac{W}{L}\right)_7 = \frac{I_7}{I_5} \left(\frac{W}{L}\right)_5 = \frac{125}{20} \times 12 = 75$$
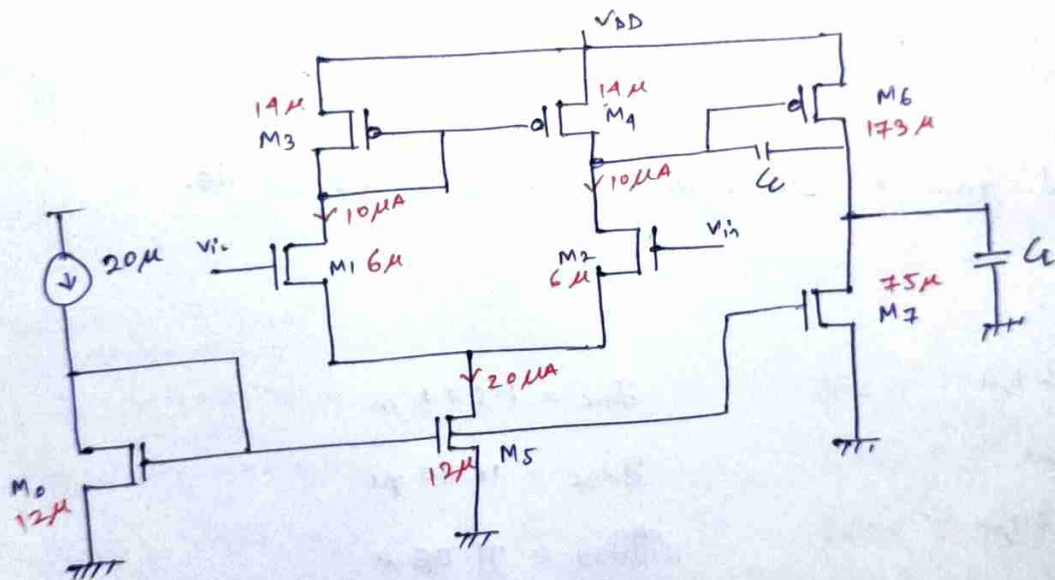
$$\boxed{\left(\frac{W}{L}\right)_7 = 75 \mu} \text{ used in design.}$$



$$I_5 = 20 \mu$$

$$C_c = 800 \text{ fF}$$

$$I_6 = I_1 = 125 \mu A$$

$$m_1, m_2 = 6 \rightarrow \frac{3 \mu}{500 n}$$

$$m_3, m_4 = 14 \rightarrow \frac{7 \mu}{500 n}$$

$$m_5 = 12 \rightarrow \frac{6 \mu}{500 n}$$

$$m_6 = 171 \rightarrow \frac{87 \mu}{500 n}$$

$$m_7 = 75 \rightarrow \frac{37.5 \mu}{500 n}$$

Ac analysis

$$b_{eq} = 28.5 \mu$$

$$f_{\text{freq}} \text{ sweep } 100 \text{ Hz} \rightarrow 100 \text{ MHz}$$

$$ICMR(-) = 0.8V$$

$$g_{m1} = 145 \mu$$

$$g_{ds1} = 838.7 n$$

$$g_{ds4} = 969 n$$

gain for 1st stage.

$$A_v = \frac{g_{m1}}{g_{ds1} + g_{ds4}}$$
$$= \frac{145}{0.8387 + 0.969} = 80.24$$

$$A_v(\text{dB}) = 20 \log(80.24) = 38.08 \text{ dB}$$

$$\boxed{\text{total gain} = 69.056 \text{ dB}}$$

$$ICMR(+) = 1.6V$$

$$g_{m1} = 154.72 \mu$$

$$g_{ds1} = 1.7027 \mu$$

$$g_{ds4} = 1.0468 \mu$$

gain on 1st stage

$$\text{gain} = 56.46$$

$$\text{gain } A_v(\text{dB}) = 20 \log(56.46)$$

$$A_v = \text{dB} = 35.03 \text{ dB}$$

$$\boxed{\text{total gain} = 71.51 \text{ dB}}$$

$$g_{m6} = 1.423 m$$

$$g_{ds6} = 9.386 \mu$$

$$g_{ds7} = 30.839 \mu$$

gain for 2nd stage.

$$A_v = \frac{1423}{9.386 + 30.84}$$

$$= 35.38$$

$$A_v(\text{dB}) = 20 \log(35.38)$$

$$= 30.97 \text{ dB}$$

$$g_{m6} = 1.4648 m$$

$$g_{ds6} = 10.605 \mu$$

$$g_{ds7} = 11.33 \mu$$

gain on 2nd stage.

$$\text{gain } A_v = \frac{1.4648 m}{10.605 \mu + 11.33 \mu}$$

$$A_v = 66.72$$

$$A_v(\text{dB}) = 20 \log(66.72)$$

$$A_v = 36.48 \text{ dB}$$

from simulation.

$$V_{CM} = 1.6V$$

$$\text{gain } A_v(\text{dB}) = 71.45 \text{ dB} \quad (\text{Achieved})$$

$$f_{\text{osdb}} = 24.43 \text{ MHz} = \text{GBW} \quad (\text{Not Achieved})$$

$$PM = 63.72^\circ \quad (\text{Achieved})$$

Target to achieve GBW = 30 MHz.

$$C_c \geq 400 \text{ fF} \quad @ICMR = 1.6V$$

$$\text{Now set } C_c = 600 \text{ fF}$$

$$\text{gain } A_v(\text{dB}) = 71.45 \text{ dB} \quad (\text{Achieved})$$

$$\text{GBW} = 30.8 \text{ MHz} \quad (\text{Achieved})$$

$$PM = 57.23^\circ$$

$$C_c \downarrow \quad \text{GBW} \uparrow$$

$$@ICMR = 0.8V$$


$$C_c = 600 \text{ fF}$$

$$\text{gain}(\text{dB}) = 69$$

$$\text{GBW} = 30.53 \text{ MHz}$$

$$PM = 56.91^\circ$$

Power Dissipation.

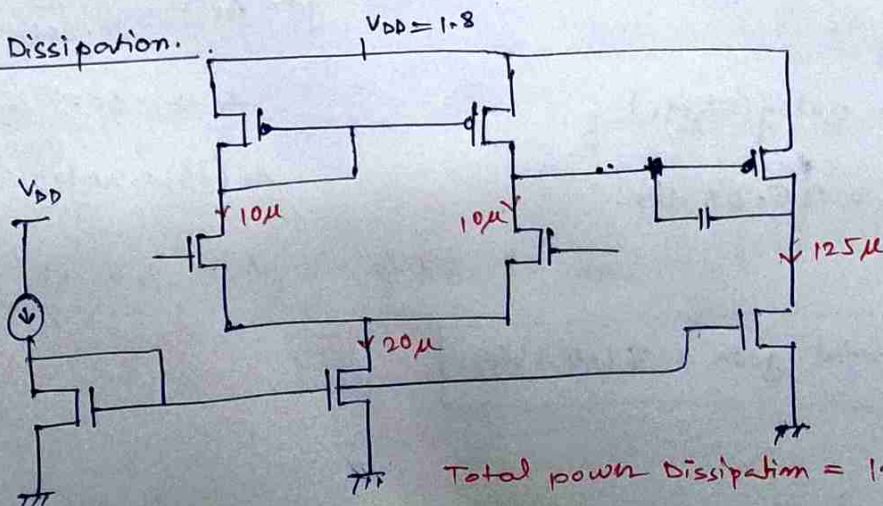

$$\text{Total power Dissipation} = 1.8 \times (125 \mu \times 20 \mu) = 261 \mu \text{W.}$$